

О проблемах разработки сверхширокополосных смесителей СВЧ с высокими частотами ПЧ

Руководитель: инженер-конструктор ОАО «ЦКБА» Тихонов Е. В.


Выполнила: студентка ОмГТУ, техник ОАО «ЦКБА» Бондаренко Т. В.



Причины отказа от разработки тройного балансного смесителя:

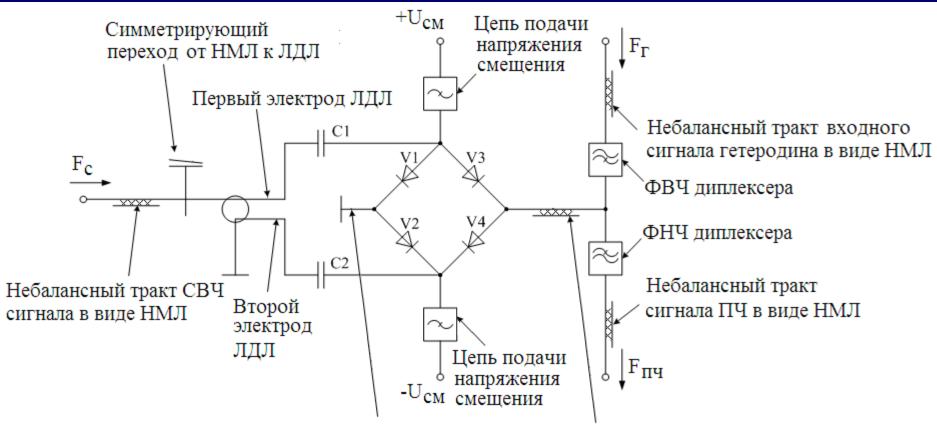
- 1) Тройной балансный смеситель требует использования сигнала гетеродина с уровнем мощности не менее 30 мВт;
- 2) Для реализации тройных балансных смесителей требуется "эксклюзивная" электронная компонентная база в виде монолитных интегральных схем.





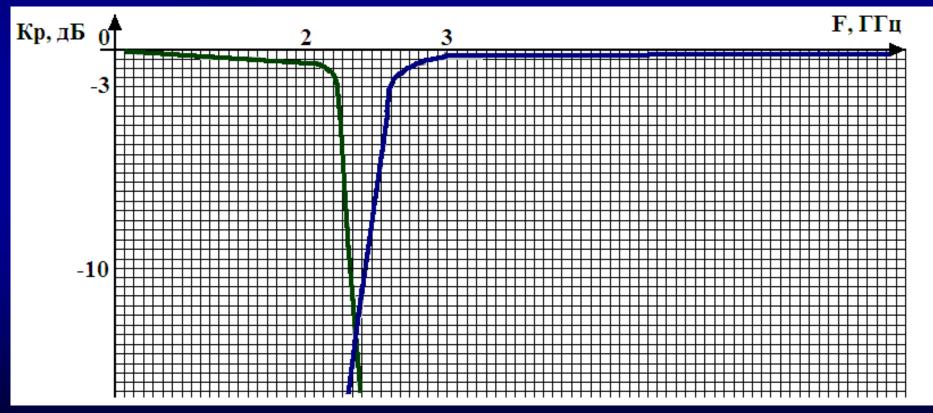
Экранный проводник небалансных трактов входного сигнала гетеродина и сигнала ПЧ Токонесущий проводник небалансного тракта входного сигнала гетеродина и сигнала ПЧ






АЧХ диплексера, состоящего из ФНЧ и ФВЧ



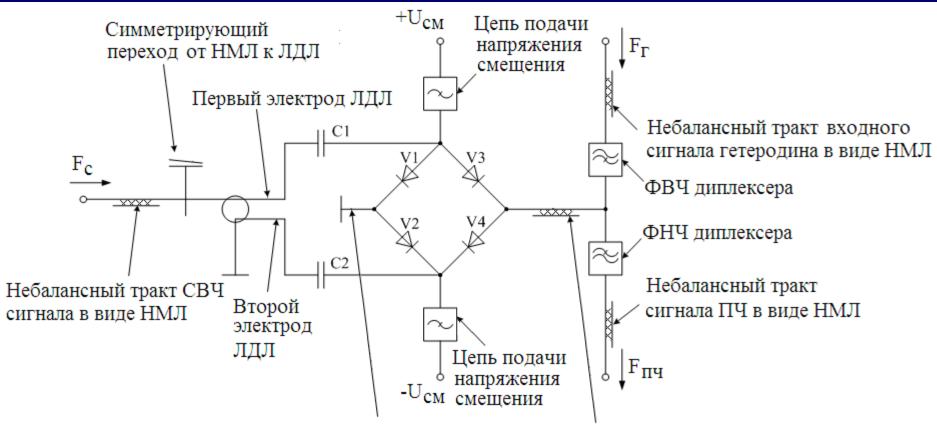

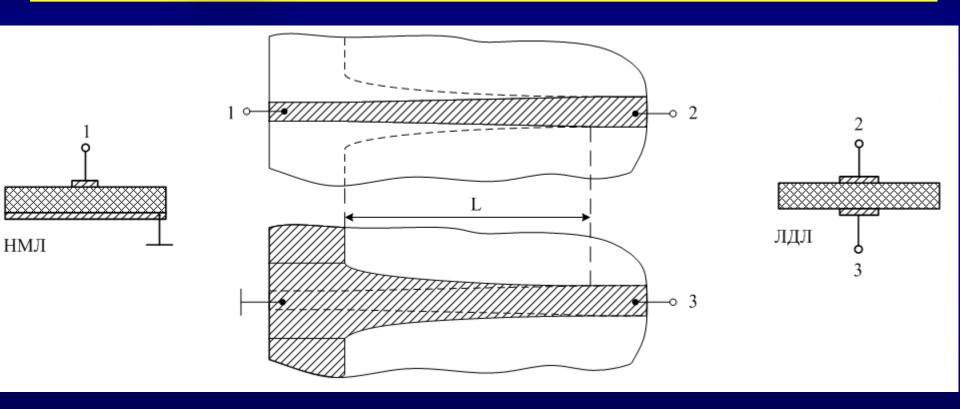Экранный проводник небалансных трактов входного сигнала гетеродина и сигнала ПЧ Токонесущий проводник небалансного тракта входного сигнала гетеродина и сигнала ПЧ





Симметрирующий переход от НМЛ к ЛДЛ



Расчет длины симметрирующего перехода

электрическая длина СП может не превышать 1/10 длины волны на нижней границе ДРЧ

$$L = \frac{1}{10} \lambda$$

 $\sqrt{\epsilon_{\rm эфф}}$ - коэффициент укорочения в линии, 2.6

$$L = \frac{1}{10 \sqrt{\epsilon_{9\phi\phi}}} \lambda \approx 13 \text{ mm}$$




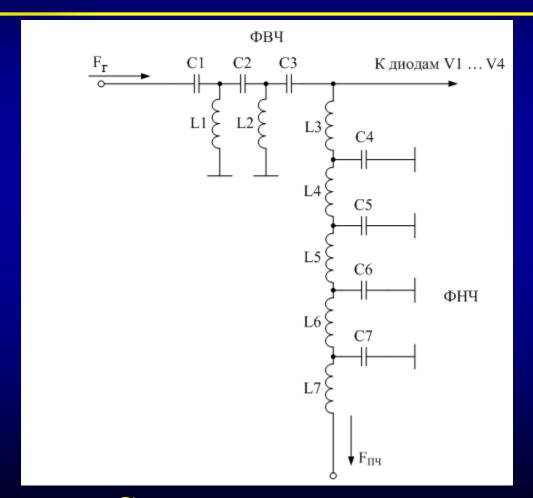


Схема диплексера

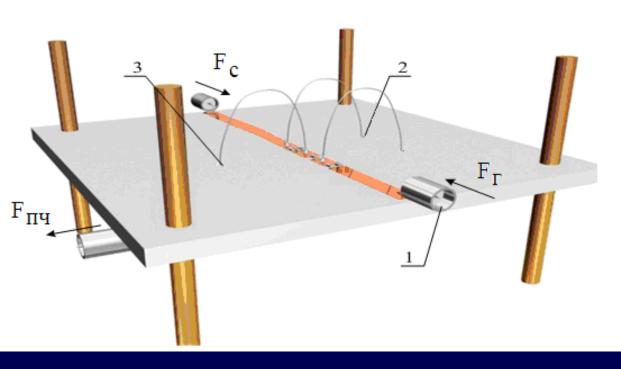





- коаксиальный разъем;
- 2 вход ФНЧ;
- 3 отверстие в диэлектрической подложке.

Макет диплексера



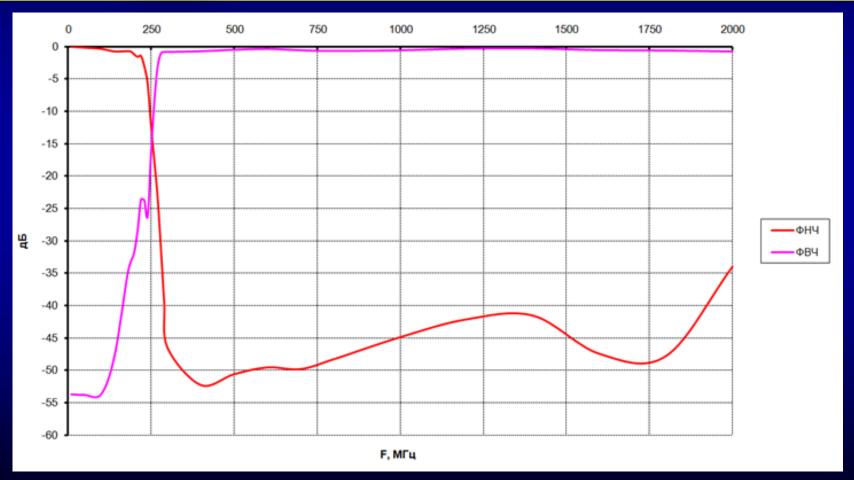



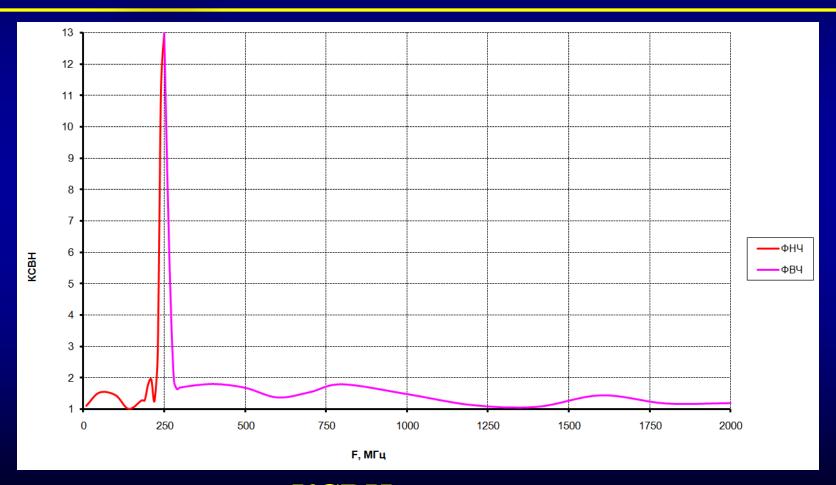






Макет смесителя (вид сверху)






Макет смесителя (вид снизу)




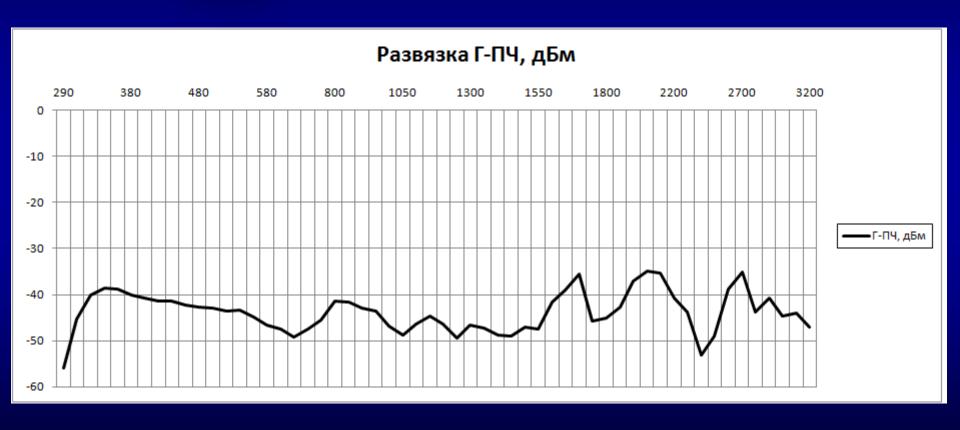



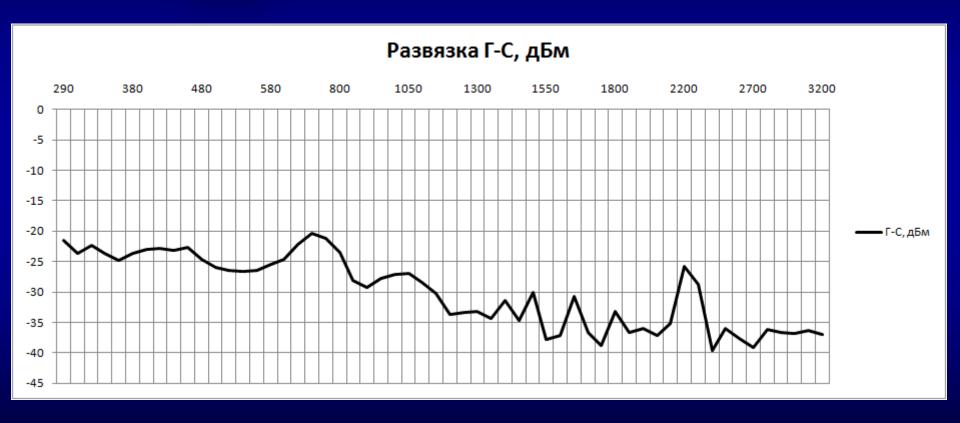



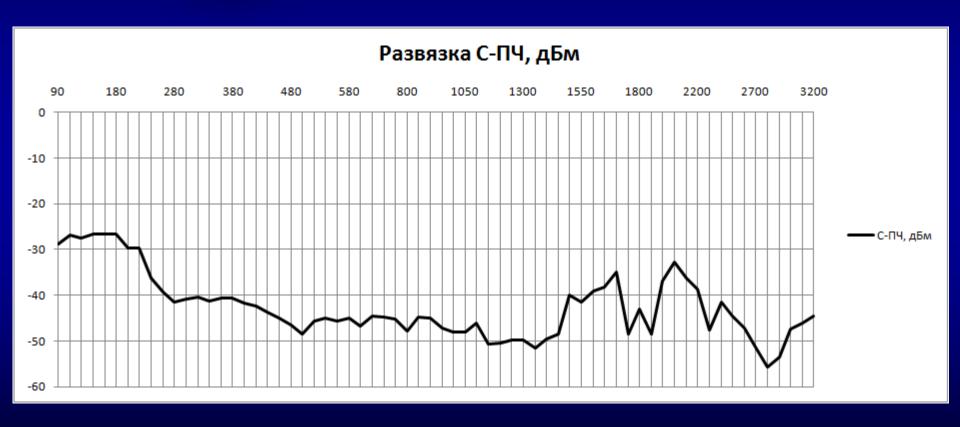



Спасибо за внимание!